

ミニマルアルバイト 課題

東京都市大学

野田慶太

課題内容

1. 抵抗ラダー、キャパシタタイプ14bitDAC回路設計、シミュレーション
→キャパシタタイプを担当

TOOL : 回路設計⇒Xschem、シミュレーション⇒NGSPICE

目標仕様 : 変換速度 10MSPS

入力・出力信号情報

VDD:3.3V±10%

Vrefh:VDD






din[13:0]:VIL=VDDx0.2, VIH=VDD*0.8, trise=tfall=1ns

Vrefl:VSS

dout:Vrefh/16384 x din(バイナリ値)






VSS:0V

din⇒dout出力遅延時間:90ns max
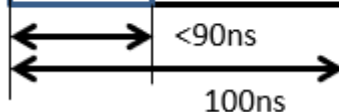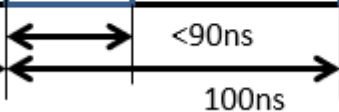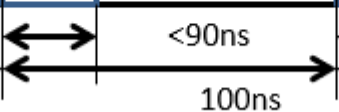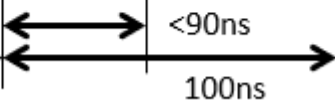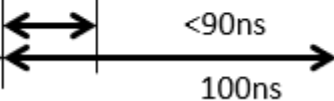
| din[14'h0000] | | din[14'h3fff] | | din[14'h1fff] | | din[14'h0fff] | | din[14'h1111] | |
|--|--------|---|----------|--|-----------|---|------------|---|------------|
| 不定 | dout=0 | 不定 | dout=3.3 | 不定 | dout=1.75 | 不定 | dout=0.875 | 不定 | dout=0.879 |
|  | |  | |  | |  | |  | |

回路構成



$C=10\text{fF}$

     

ノンオーバーラップクロック生成回路

スイッチについて

$C=10\text{fF}$

  

CMOSスイッチ




$\times \bigcirc$: \bigcirc 個のSWを並列接続
オン抵抗が $1/\bigcirc$ になる
→キャパシタの充放電時間短縮
→DA変換高速化し、10MSPSに間に合わせる

シミュレーション結果

Sim条件:VDD=3.3V VSS=0V CLKの周期=100ns

 din[14'h0000] din[14'h3fff] din[14'h1fff] din[14'h0fff] din[14'h1111]



DACとしての動作を確認

ngspice 44.2

Measurements for Transient Analysis

| | | |
|---------|---|---------------|
| 14h0000 | = | -1.263550e-03 |
| 14h3fff | = | 3.294641e+00 |
| 14h1fff | = | 1.646664e+00 |
| 14h0fff | = | 8.226363e-01 |
| 14h1111 | = | 8.776947e-01 |

s2

```
.measure tran 14h0000 FIND V(OUT) AT=90n  
.measure tran 14h3fff FIND V(OUT) AT=190n  
.measure tran 14h1fff FIND V(OUT) AT=290n  
.measure tran 14h0fff FIND V(OUT) AT=390n  
.measure tran 14h1111 FIND V(OUT) AT=490n
```

90ns時点でのDAC出力(OUT)を測定

結果について

ngspice 44.2

Measurements for Transient Analysis

```
14h0000      = -1.263550e-03
14h3fff      = 3.294641e+00
14h1fff      = 1.646664e+00
14h0fff      = 8.226363e-01
14h1111      = 8.776947e-01
```

| din[14'h0000] | | din[14'h3fff] | | din[14'h1fff] | | din[14'h0fff] | | din[14'h1111] | |
|---------------|--------|---------------|----------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|
| 不定 | dout=0 | 不定 | dout=3.3 | 不定 | dout=1.75 | 不定 | dout=0.875 | 不定 | dout=0.879 |
| <90ns | | <90ns | | 1.65 | | 0.825 | | 0.880 | |
| 100ns | | 100ns | | 100ns | | 100ns | | 100ns | |

シミュレーションの値と理論値では、3～5mV程度の誤差がある。

DAC出力の理論値との差は $\pm(1/2)$ LSBでなくてはならない。

14bitなので、 $LSB = 3.3 / 2^{14} = 0.0002014V = 0.2mV$

よって、許容誤差は $\pm 0.1mV$ である。

そのため、まだ14bitの精度が実現できているとは言えない。

原因考察：・容量が小さすぎて寄生容量の影響を受けている

・スイッチのオン抵抗がキャパシタによって違うため

(全ての出力が小さくなっているなので、歪みは少ない可能性?)